

# 111 Phys

	اسم الطالبة
	الرقم الجامعي
استخدام الجلفانوميتر كأميتر	اسم التجربة
	يوم ووقت المعمل
	المجموعة العملية
لمياء باعشن	أستاذة المعمل

## الدائرة الكهربائية:

### الجدول والحسابات:-

حساب قيمة المقاومة  $r_s$  :

الخطوة الأولى :-

١/ التوصيل مع الأميتر

### جدول (١)

No	R ( )	I ( )	G
1			
2			
3			
4			
5			

الخطوة الثانية:-  
٢/ التوصيل بدون الأميتر.

No	R ( )	G	I ( )
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

قارني بين قيم التيار الجديدة وقيم التيار المستنتجة عند نفس المقاومات في الجدول (١) ماذا تلاحظين ؟