

1

الاختبار العملي النهائي 102 فيز + 111 فيز + 101 فيز + 104 فيز

الفصل الدراسي الأول 1435 1436 هـ


الشعبة:

الرقم الجامعي:

الاسم:
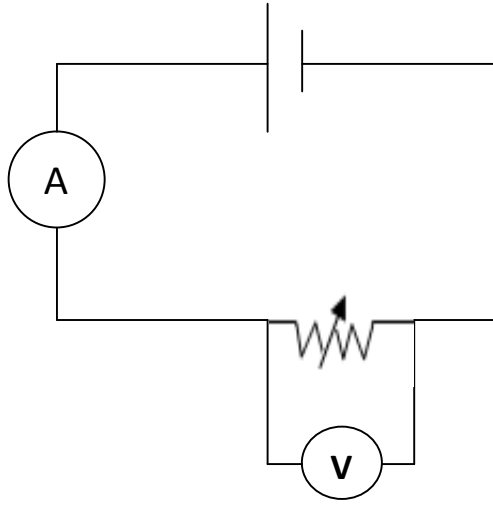
### السؤال الأول:

باستخدام الأدوات المعطاة وصلي الدائرة التالية :



سجلي قراءة الفولتميتر : .....

### السؤال الثاني:

باستخدام دائرة شحن المكثف الموصلة أمامك :

1) ما هي قيمة التيار الأعظمي المار في الدائرة ؟ ( وضح كيف تحصلين عليها)

2) احسبي قيمة الثابت الزمني .